

## La tension électrique

Symbole de la tension : .....

Unité de la tension : .....

Appareil de mesure de la tension : .....  
Cet appareil se branche en ..... dans un circuit.

1 V = ..... mV  
1 kV = ..... V

Dans un circuit en dérivation, la tension est la ..... aux bornes des dipôles en dérivation. C'est la loi de l'.....

Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la ..... des tensions aux bornes de chaque dipôle du circuit. C'est la loi de l'..... de la tension.