

Activité 1 : première utilisation de l'ampèremètre

Expérience :

- Schématiser un montage série comportant une pile, une lampe et un ampèremètre.



ATTENTION : n'oubliez pas de représenter les bornes (+) et (-) du générateur, le sens du courant électrique et les bornes 10A et COM de l'ampèremètre.

- Appeler le professeur pour qu'il vérifie votre schéma.
- Réaliser votre montage SANS ALLUMER LE GENERATEUR.
- Appeler le professeur pour qu'il vérifie votre montage.
- Noter la valeur de I : $I = \dots$