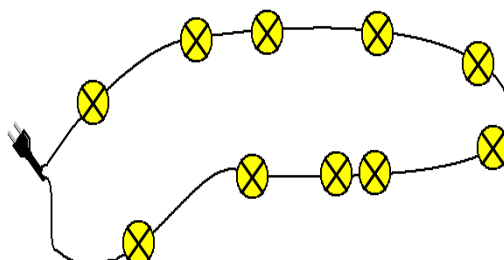


Activité 2 : la guirlande

Sur une guirlande, une lampe a grillé. Elle a été remplacée mais elle brille moins que les autres.



Problème : pourquoi ne brille-t-elle pas de la même manière que les autres ?

- **Hypothèse (à formuler en lien avec l'intensité du courant) :**
- **Liste du matériel :**
- **Schéma de l'expérience :**
- **Observations :**
- **Conclusion :**

Pour aller plus loin : d'après vous, l'ordre des lampes a-t-il une importance dans le circuit ?