

Activité 1 : première utilisation du voltmètre



Expérience :

- Schématiser un montage série comportant un générateur, une lampe et un voltmètre aux bornes de la lampe.

N'oubliez pas de représenter les bornes (+) et (-) du générateur, le sens du courant électrique et les bornes V et COM du voltmètre.

- Appeler le professeur pour qu'il vérifie votre schéma.
- Réaliser votre montage SANS ALLUMER LE GENERATEUR.
- Appeler le professeur pour qu'il vérifie votre montage.
- Noter la valeur de U : $U = \dots$